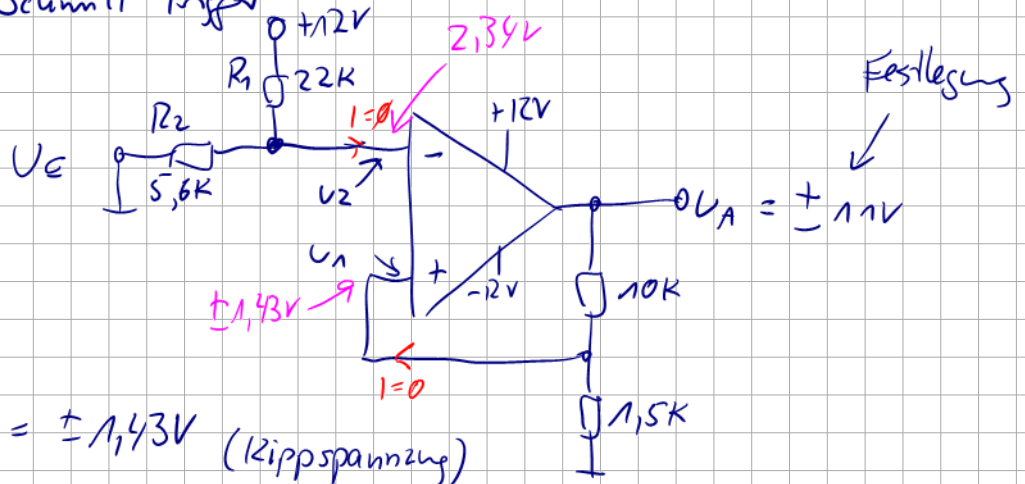


Invertierender Schmitt-Trigger




Annahme:
 $V_E = \emptyset V$

$$U_n = \pm m v \cdot \frac{1,5}{1,5} = \pm 1,43V \quad (Zippspannung)$$

$$U_2 = 12V \cdot \frac{5,6}{27,6} = 2,34V \quad \Rightarrow U_A \text{ wird negativ, d.h. } -11V$$

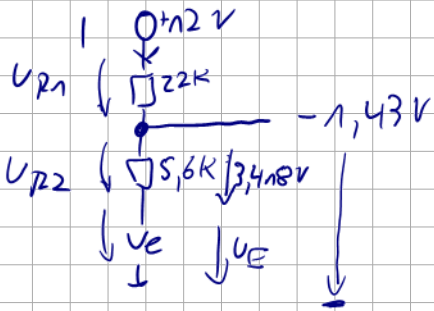Frage: Warum kippt U_A ins Positive? $\Rightarrow U_Z < -1,43 \text{ V}$




$$U_{R_1} = 12V - (-1,43V) = 13,43V$$

$$I_{R1} = I_{R2} = \frac{13,43V}{22k\Omega} = 610,45 \mu A$$

$$U_{R2} = 610,45 \mu A \cdot 5,6 k\Omega = 3,418 V$$
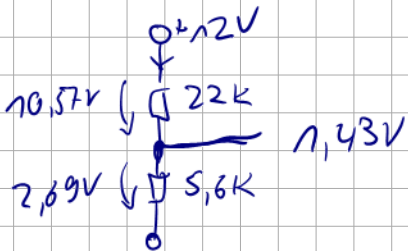
$$U_E = \underline{\underline{-4,85V}} \rightarrow \text{kippt ins Positive}$$




$$U_{R_1} = 12V - 1,43V = 10,57V$$

$$I_{R1} = I_{R2} = \frac{10,57V}{22k} = 480,4 \mu A$$

$$U_{R2} = 480,4 \text{ A} \cdot 5,6 \text{ k}\Omega = 2,69 \text{ V}$$

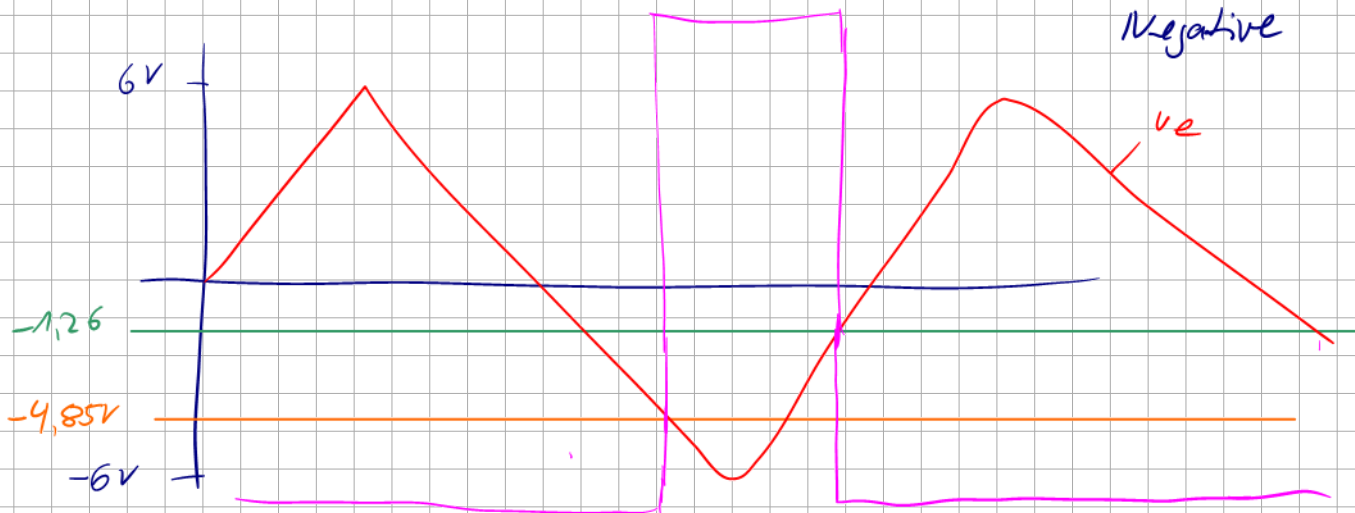$U_E = 1,43V - 2,69V = \underline{-1,26V} \rightarrow$ Kippt ins Negative



AE-T1

Nichtinvertierender Schmitt-Trigger



$$9V \hat{=} 45k\Omega$$

$$V_e \hat{=} 10k\Omega \hat{=} U_{Kipp}$$

$$U_{Kipp} = \pm 9V \cdot \frac{10}{45}$$

$$\text{allg. } U_{Kipp} = \pm U_{Amax} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$
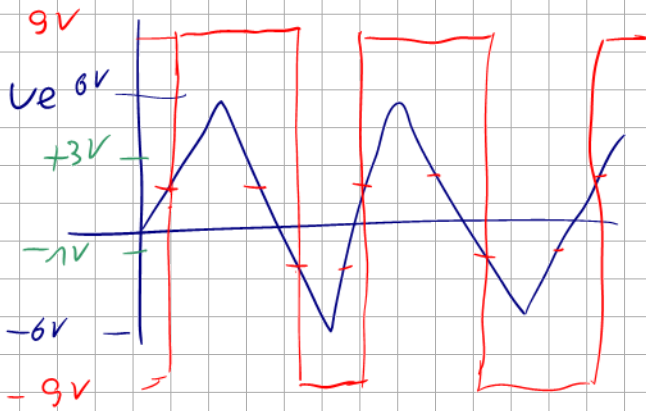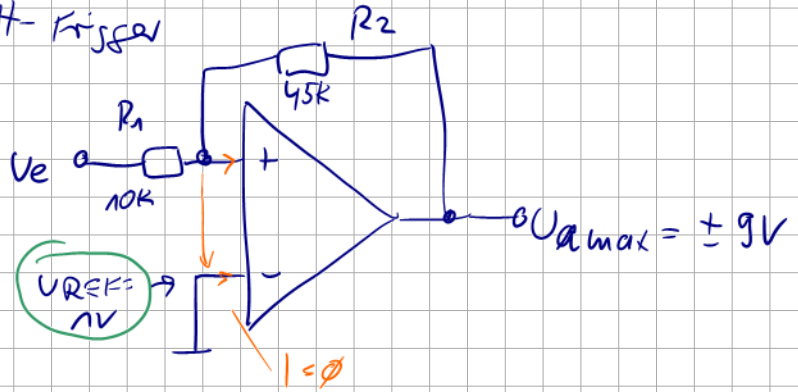
$$U_{Kipp} = \pm 9V \cdot \frac{10}{45} = \pm 2V$$






Beispiel

a) Kippunkt bei $U_D = 0V$

b) $\rightarrow U_{R2} = 14V - 0,7V = 13,3V$

c) $\rightarrow U_{D1} = -2,82V$

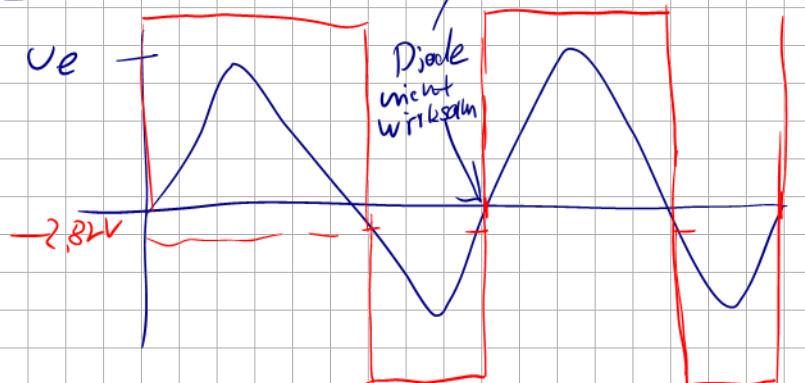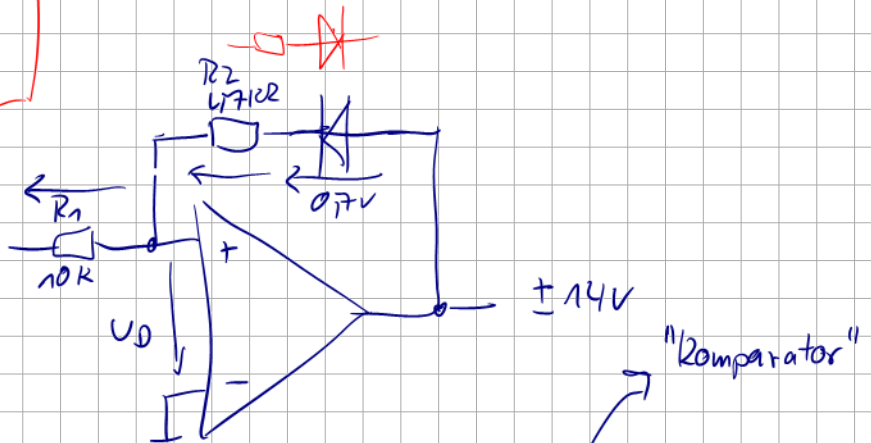
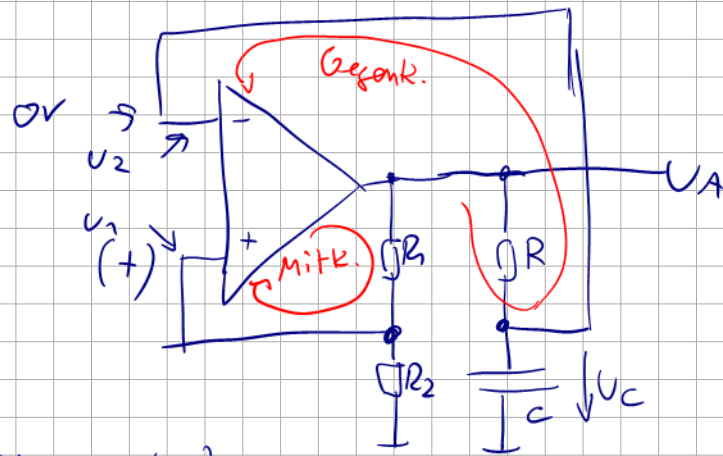
$$A \in -T/$$


Astabile Kippstufe

Oscillare

Schwingkreis

- a) $t = 0$ (Beim Einschalten)

$$U_C = \emptyset V$$

b) $V_2 \uparrow$ auf $\sim V_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

