

Mikrocomputer-Technik



Teil4: Parallel-I/O-Baustein 82C55A


Studiengang Technische Informatik (BA) Prof. Dr.-Ing. Alfred Rożek

nur für Lehrzwecke Vervielfältigung nicht gestattet

MCT49: Teil4 24.05.2007 Folie: 1 © Prof. Dr.-lng. Alfred Rożek TFH Berlin


82C55A **Blockdiagramm**



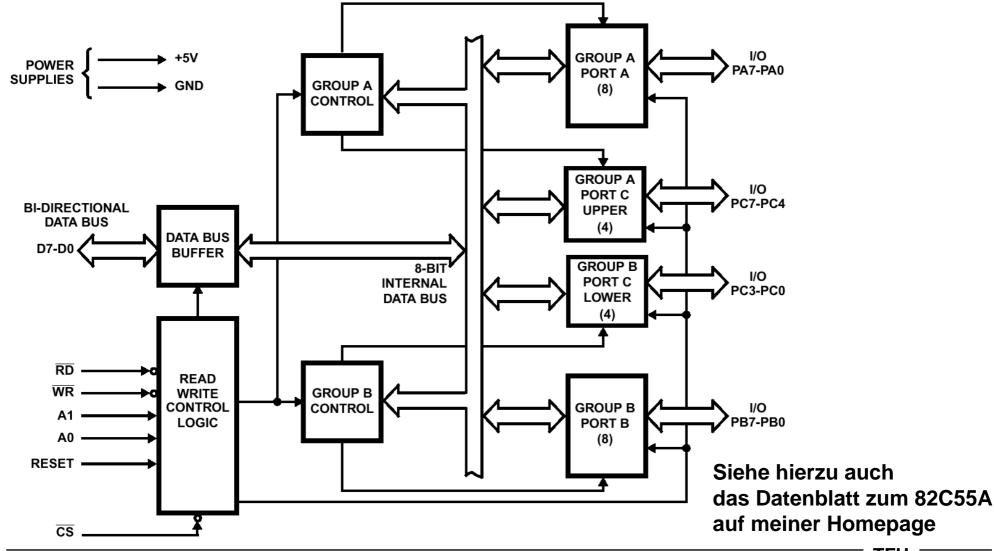

82C55A Pinouts



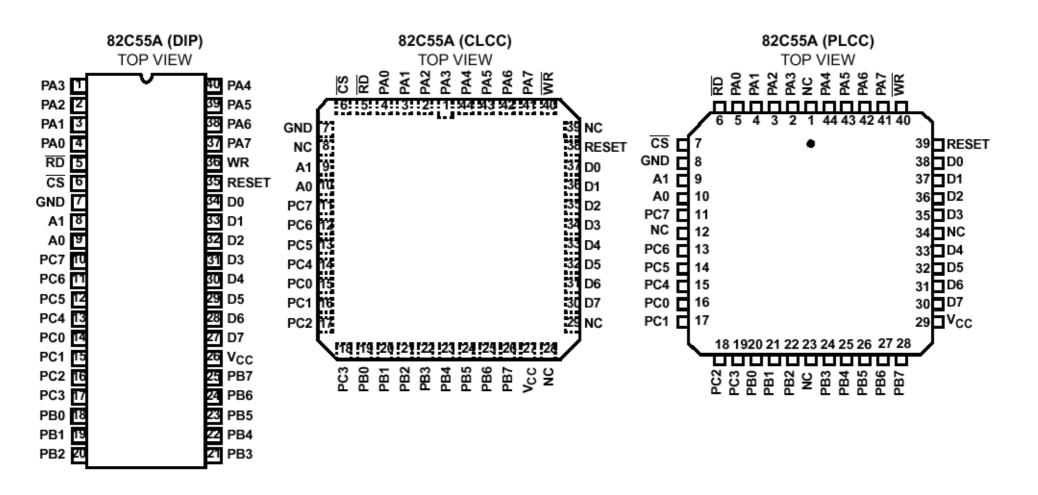

82C55A Grundoperationen



A1	Α0	RD	WR	cs	INPUT OPERATION (READ)	
0	0	0	1	0	Port A → Data Bus	
0	1	0	1	0	Port B → Data Bus	
1	0	0	1	0	Port $C \rightarrow Data$ Bus	
1	1	0	1	0	Control Word → Data Bus	
					OUTPUT OPERATION (WRITE)	
0	0	1	0	0	Data Bus → Port A	
0	1	1	0	0	Data Bus → Port B	
1	0	1	0	0	$Data\;Bus\toPort\;C$	
1	1	1	0	0	Data Bus → Control	
	DISABLE FUNCTION					
Х	Х	Х	Х	1	Data Bus → Three-State	
Х	Х	1	1	0	Data Bus → Three-State	

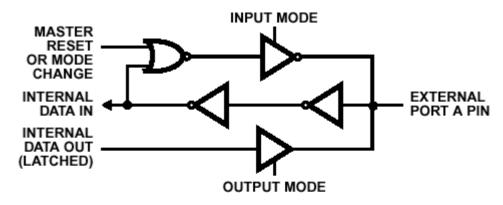


FIGURE 2A. PORT A BUS-HOLD CONFIGURATION


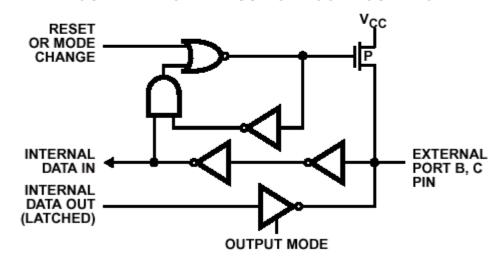


FIGURE 2B. PORT B AND C BUS-HOLD CONFIGURATION

82C55A **Mode-Definitionen**

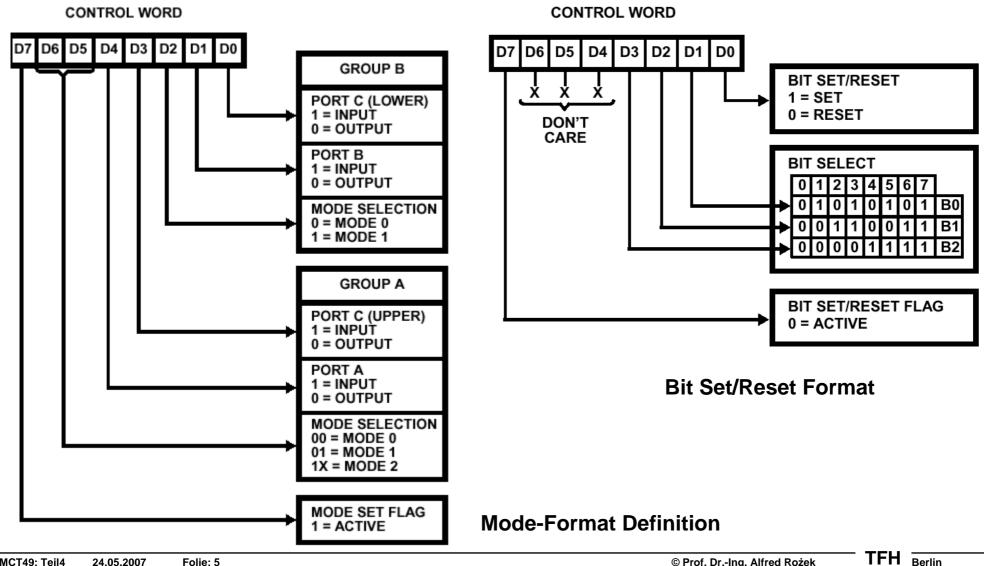




82C55A **Mode 0 Port Definition**



<i>-</i>	4	E	3	GRO	GROUP A		GRO	UP B
D4	D3	D1	D0	PORT A	PORT C (Upper)	#	PORT B	PORT C (Lower)
0	0	0	0	Output	Output	0	Output	Output
0	0	0	1	Output	Output	1	Output	Input
0	0	1	0	Output	Output	2	Input	Output
0	0	1	1	Output	Output	3	Input	Input
0	1	0	0	Output	Input	4	Output	Output
0	1	0	1	Output	Input	5	Output	Input
0	1	1	0	Output	Input	6	Input	Output
0	1	1	1	Output	Input	7	Input	Input
1	0	0	0	Input	Output	8	Output	Output
1	0	0	1	Input	Output	9	Output	Input
1	0	1	0	Input	Output	10	Input	Output
1	0	1	1	Input	Output	11	Input	Input
1	1	0	0	Input	Input	12	Output	Output
1	1	0	1	Input	Input	13	Output	Input
1	1	1	0	Input	Input	14	Input	Output
1	1	1	1	Input	Input	15	Input	Input

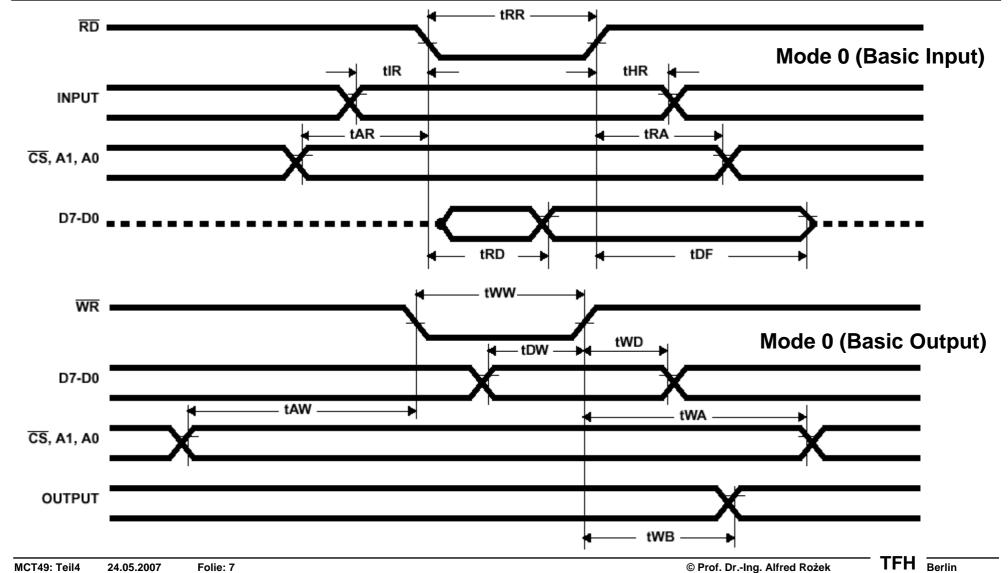82C55A Mode 0: Basic Input und Basic Output







82C55A Mode 0: Konfigurationen₁




CONTROL WORD #0

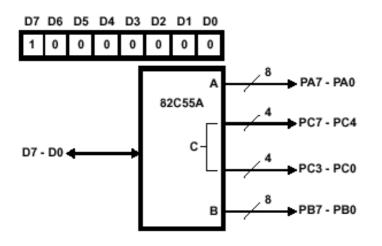


CONTROL WORD #2

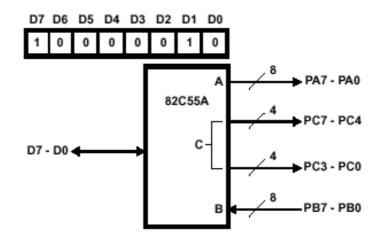

CONTROL WORD #1

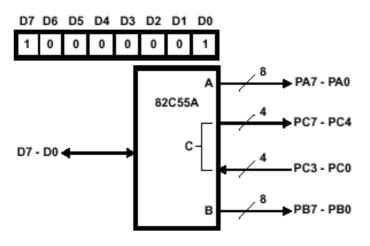


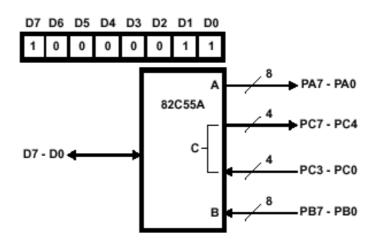


82C55A Mode 0: Konfigurationen₂




CONTROL WORD #4

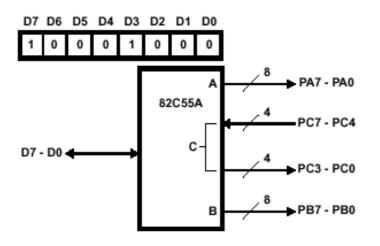


CONTROL WORD #8

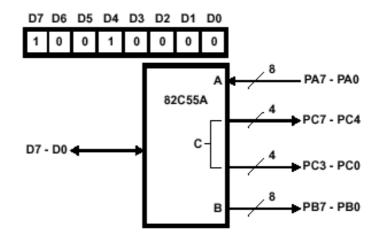

CONTROL WORD #5

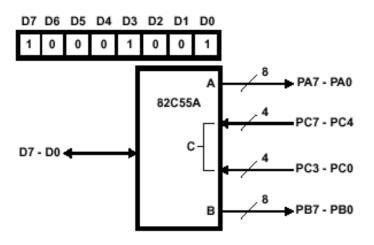


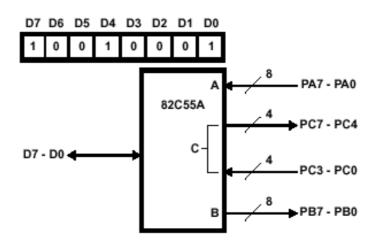


82C55A Mode 0: Konfigurationen₃




CONTROL WORD #6

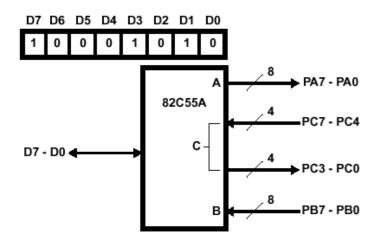


CONTROL WORD #10

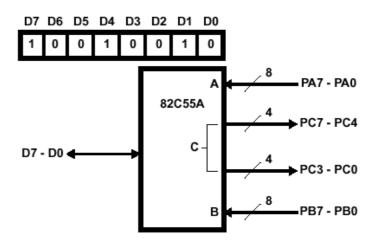

CONTROL WORD #7

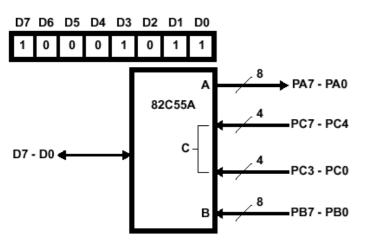


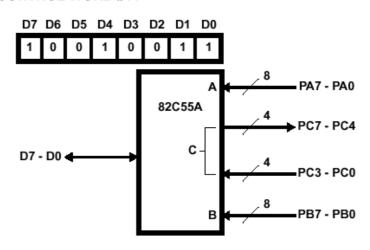


82C55A Mode 0: Konfigurationen₄



CONTROL WORD #12

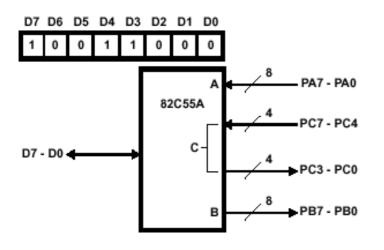



CONTROL WORD #14

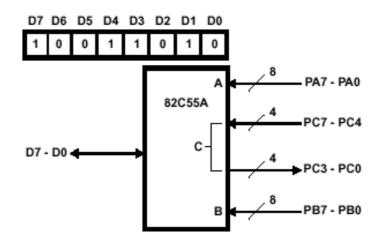

CONTROL WORD #13


MCT49: Teil4

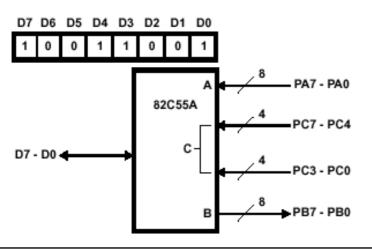


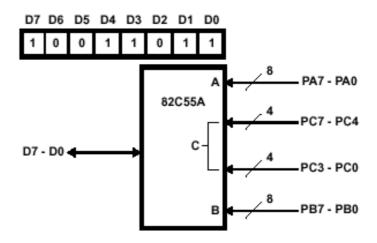

82C55A Mode 1: Operating Modes₁



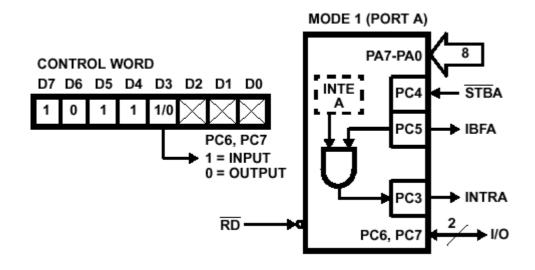


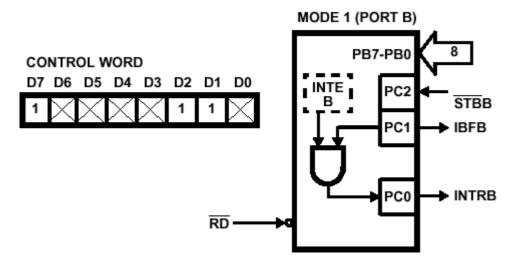

Input

82C55A Mode 1: Operating Modes₂




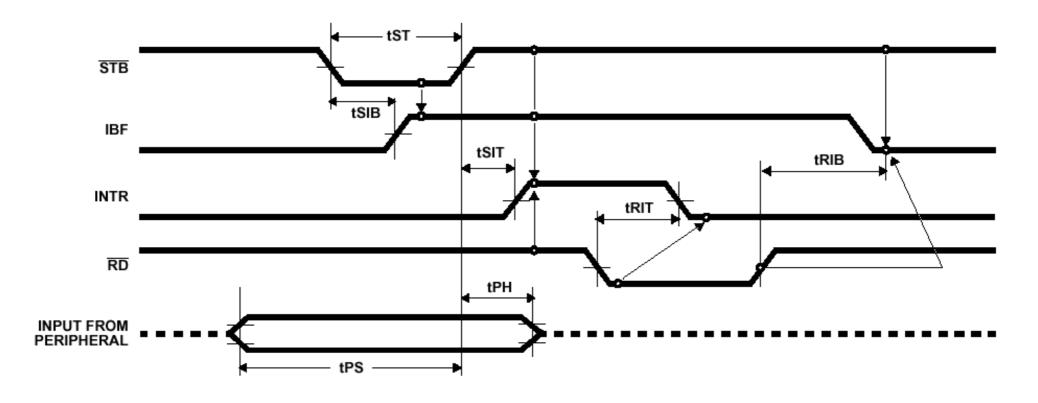


Folie: 13

82C55A Mode 1: Operating Modes₃



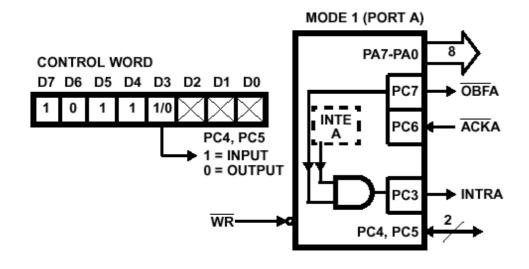


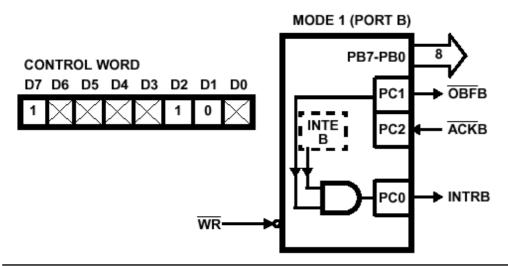

Output

82C55A Mode 1: Operating Modes₄



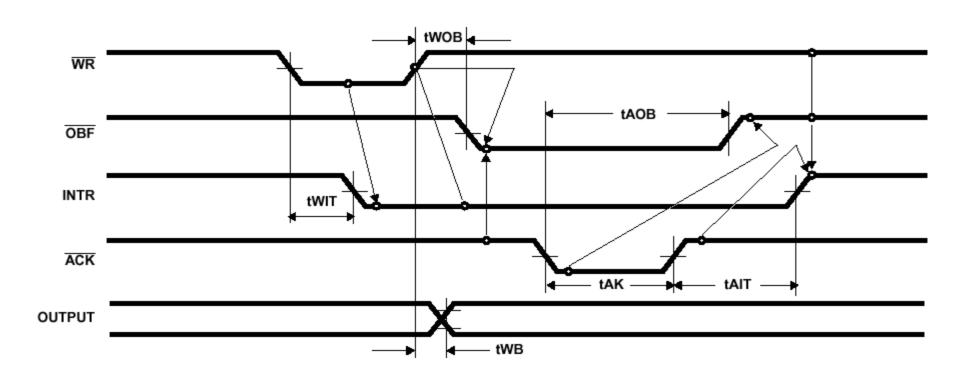


Strobed Output

82C55A

TFH-Berlin


Mode 1: Operating Modes₅

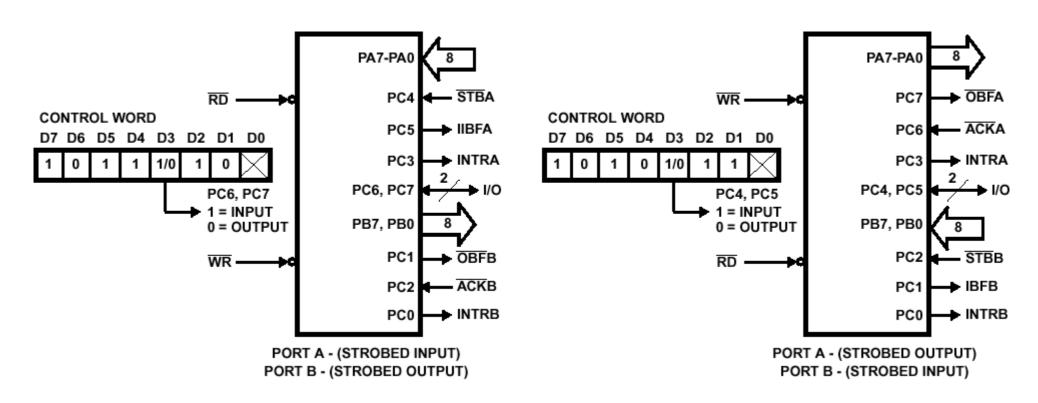


Kombinationen

82C55A Mode 2: Operating Modes₁




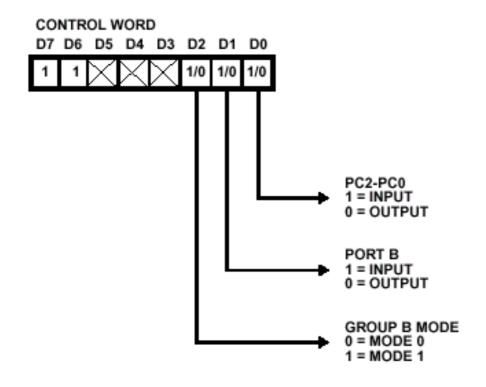

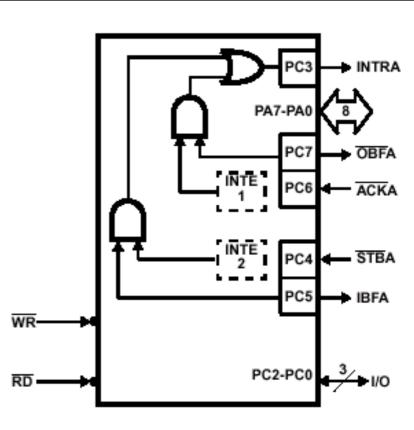

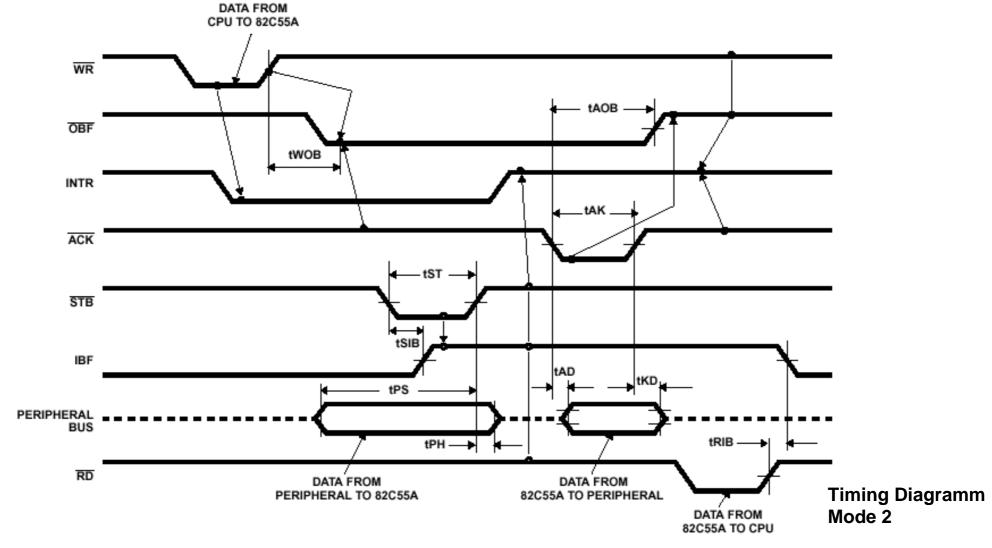
82C55A Mode 2: Operating Modes₂ Bidirektional





82C55A Mode 2: Operating Modes₃



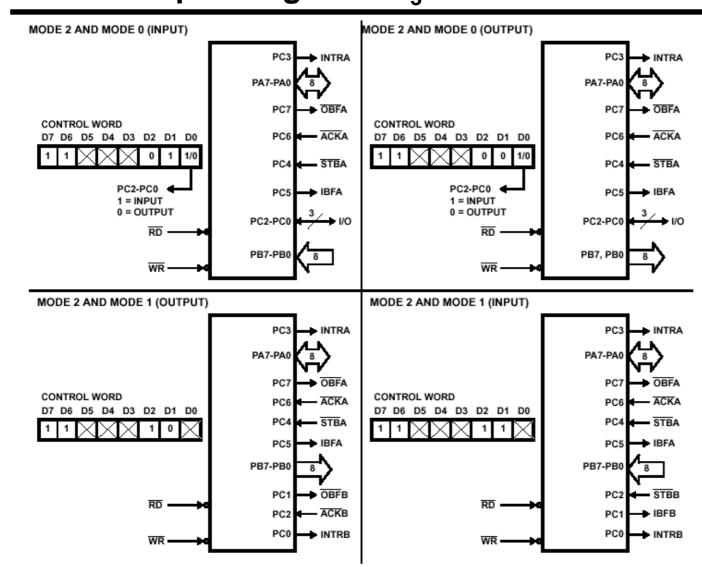

Kombinationen

82C55AÜbersichtstabelle der Betriebsartendefinition




	MOI	DE 0	MOI	DE 1	MODE 2
	IN	OUT	IN	OUT	GROUP A ONLY
PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5	In In In In In	Out Out Out Out Out Out	In In In In In	Out Out Out Out Out Out	
PA6 PA7	In In	Out Out	In In	Out Out	
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7	In In In In In In	Out Out Out Out Out Out Out	In In In In In In	Out Out Out Out Out Out Out	
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7	In In In In In In	Out Out Out Out Out Out Out	INTRB IBFB STBB INTRA STBA IBFA I/O I/O	INTRB OBFB ACKB INTRA I/O I/O ACKA OBFA	I/O I/O I/O INTRA STBA IBFA ACKA OBFA

Mode 0 or Mode 1 Only

TFH Berlin

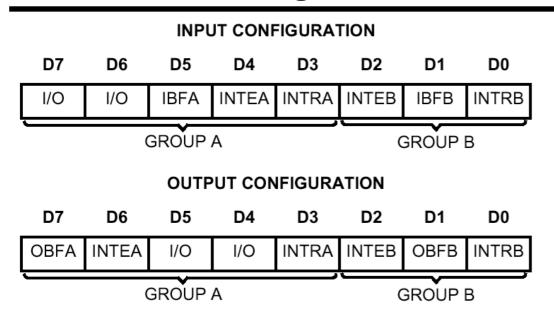82C55A **Zusammenfassung: Mode 1 und Mode 2**






INTERRUPT ENABLE FLAG	POSITION	ALTERNATE PORT C PIN SIGNAL (MODE)
INTE B	PC2	ACKB (Output Mode 1) or STBB (Input Mode 1)
INTE A2	PC4	STBA (Input Mode 1 or Mode 2)
INTE A1	PC6	ACKA (Output Mode 1 or Mode 2)

FIGURE 15. MODE 1 STATUS WORD FORMAT

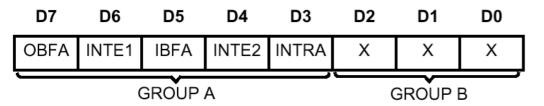Interrupt Enable Flags in Mode 1 und Mode 2




(Defined by Mode 0 or Mode 1 Selection)

Status Wort Format Mode 2




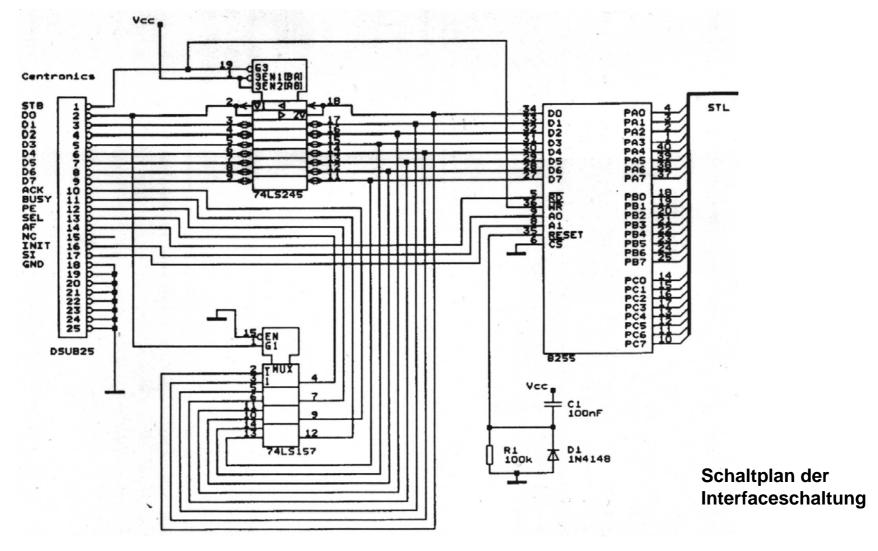Beispiel: Interface für die Druckerschnittstelle



82C55A Applikationsbeispiele₁




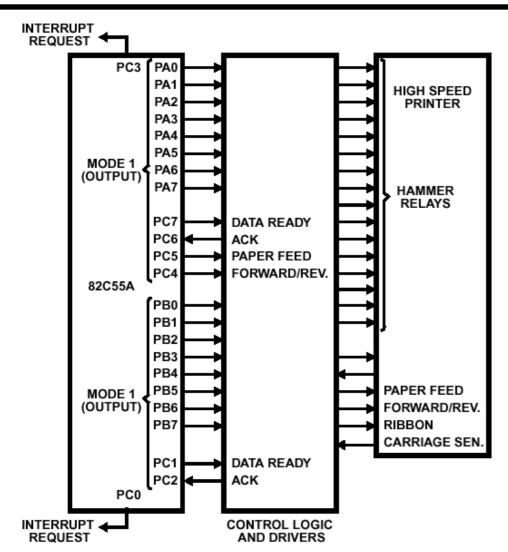


Printer Interface

82C55A Applikationsbeispiele₂




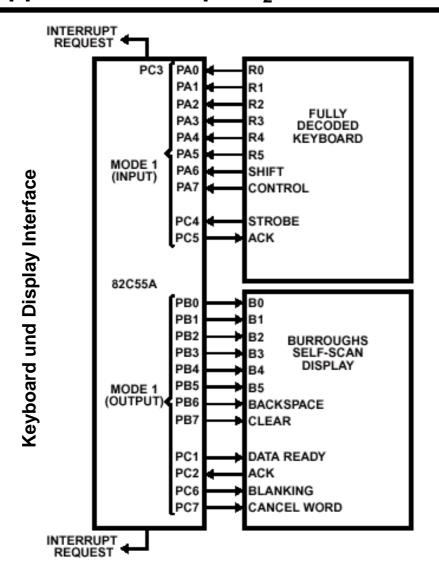

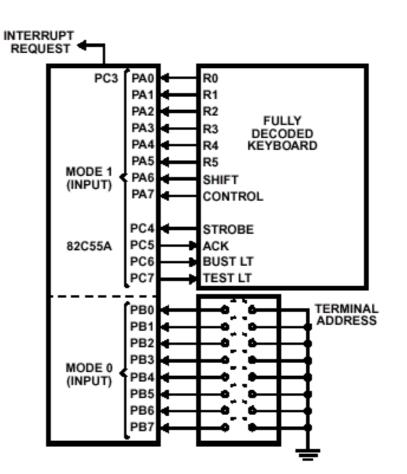

Keyboard und Terminal Adress Interface

82C55A Applikationsbeispiele₃

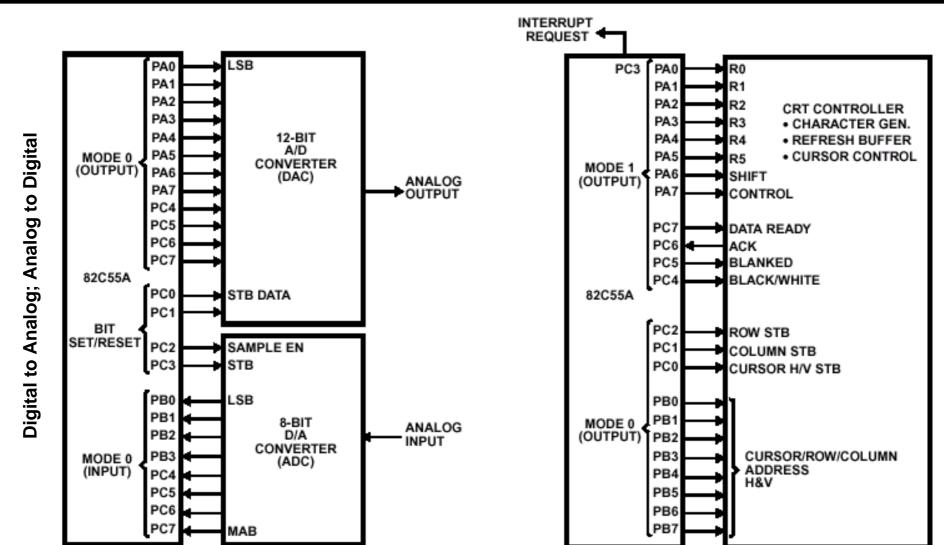



Basic CRT Controller Interface

TFH Berlin

82C55A Applikationsbeispiele₄



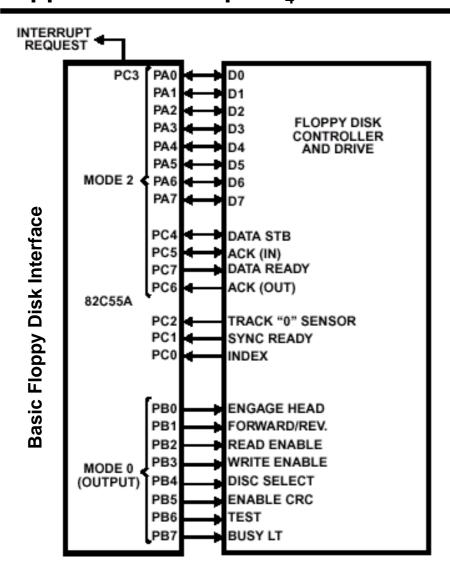


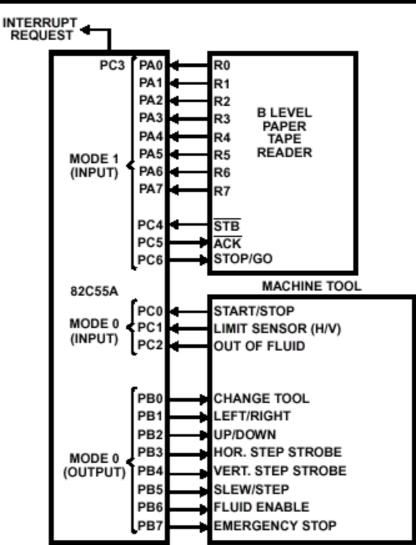

Maschinen-Steuerungsinterface

82C55A Applikationsbeispiele₅




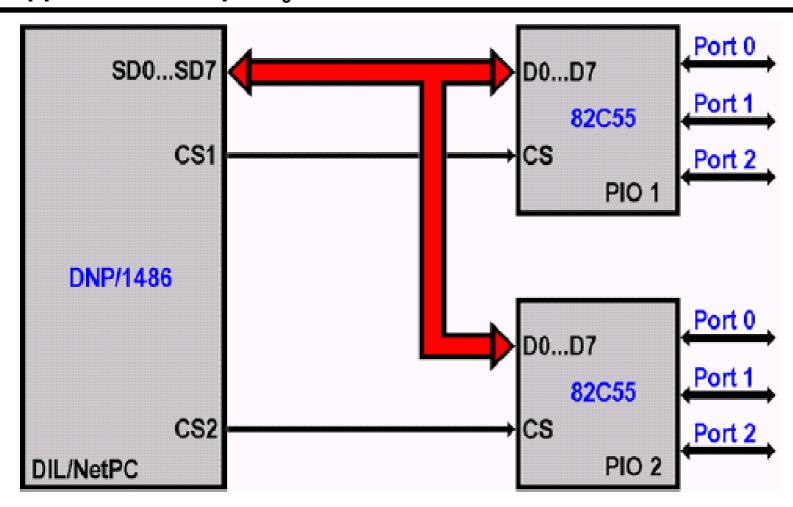

Parallel-I/O-Erweiterung für den DIL/NetPC

luntun hartun lüütari **TFH-Berlin**


Anwendungsbeispiel 8255 Betriebsart 0

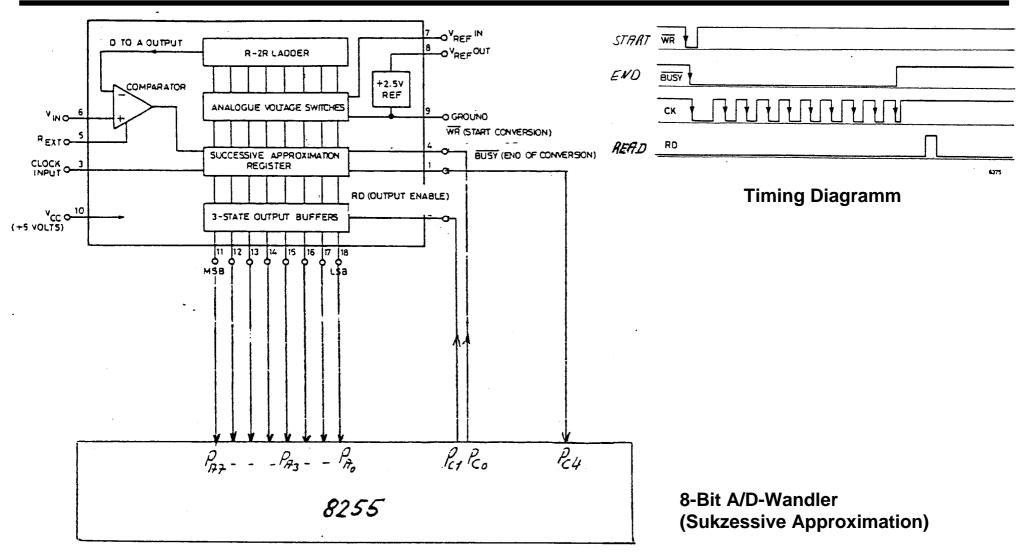

24.05.2007

TFH-Berlin

Isolierte Ein-/Ausgabe (isolated I/O)

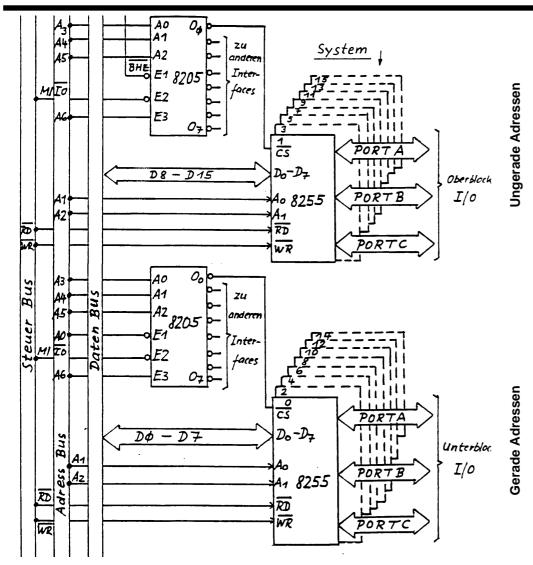

Folie: 29


In der angegebenen Systemkonfiguration können Word- und Bytetransfers unter gerader und Bytetransfers unter ungerader Adresse durchgeführt werden.

Beispiele:

- 1) Word-Transfer mit gerader Adresse: M/IO=L, A0=L, A6=H, /BHE=L IN AX,40H oder: IN AX,DX mit [DX]=0040H
- 2) Byte-Transfer mit gerader Adresse: M/IO=L, A0=L, A6=H, /BHE=H OUT 40H,AL oder: OUT DX,AL mit [DX]=0040H
- 3) Byte-Transfer mit ungerader Adresse: M/IO=L, A0=H, A6=H, /BHE=L IN AL,41H oder: IN AL,DX mit [DX]=0041H

zu 1)	A7	A6	A5	A4	А3	A2	A1	A0
	0	1	0	0	0	0	0	0



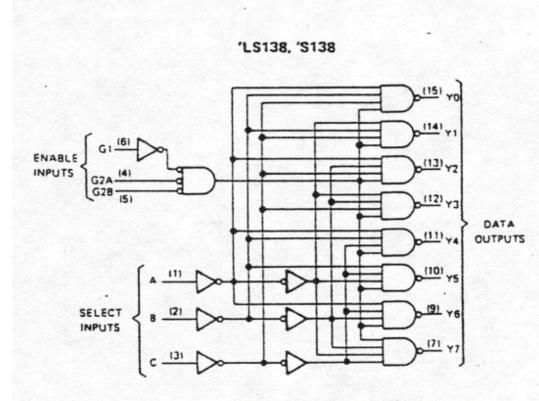

'LS138, 'S138 FUNCTION TABLE

	INPUTS						,	NIT.	DI IT			
ENA	BLE	S	ELEC	Т	OUTPUTS							
G1	G2*	С	В	A	YO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	н	×	×	X	Н	Н	Н	Н	н	Н	Н	H
L	X	X	X	X	н	H	Н	Н	H	Н	Н	н
Н	L	L	L	L	L	н	Н	н	н	н	Н	н
Н	L	L	L	н	н	L	н	н	Н	Н	н	н
н	L	L	н	L	н	H	L	н	н	н	Н	Н
н	L	L	н	н	н	н	н	L	н	Н	н	н
Н	L	н	L	L	н	н	н	н	L	н	Н	Н
н	L	Н	L	н	Н	н	н	н	н	L	Н	н
н	L	Н	н	L	Н	Н	Н	н	н	Н	L	н
н	L	н	н	н	Н	н	н	н	н	н	Н	L

*G2 - G2A + G2B

H = high level, L = low level, X = irrelevant

Functional Block- Diagrams and Logic


Function Table

Quelle: Texas Instruments


MCT49: Teil4 24.05.2007 Folie: 30 © Prof. Dr.-lng. Alfred Rożek TFH Berlin

SN74LS138 DECODERS/DEMULTIPLEXERS



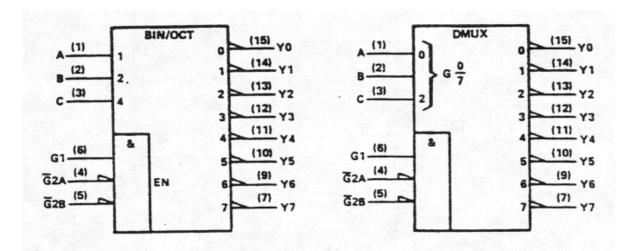

Symbole (alternative Darstellungen)

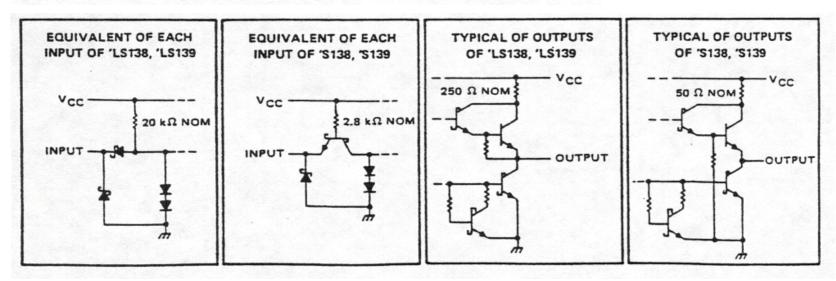

Schematics der Inputs und Outputs

Quelle: Texas Instruments

MCT49: Teil4 24.05.2007 Folie: 31 © Prof. Dr.-Ing. Alfred Rożek TFH Berlin



SN74LS373, SN74LS374, SN74S373, SN74S374 OCTAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHES AND EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS

TFH-Berlin

'LS373, 'S373 (each latch)

	INPUTS	OUTPUT	
ОС	С	D	Q
L	Н	Н	Н
L	Н	L	L
L	L	Χ	Q ₀
Н	Χ	Χ	Z

'LS374, 'S374 (each latch)

	INPUTS	ОИТРИТ	
ОС	CLK	D	Q
L	1	Н	Н
L	\uparrow	L	L
L	L	Χ	Q_0
Н	X	Χ	Z

'LS373, 'S373 Transparent Latches ■ for 'S373 Only

'LS374, 'S374 Positive-Edge-Triggered Flip-Flops 6D - 14

Pinnumbers shown are for DB, DW, J, N, NS, and W packages.

Function Tables

Logic Diagrams (positive logic)

Quelle: Texas Instruments

MCT49: Teil4 24.05.2007 Folie: 32 © Prof. Dr.-Ing. Alfred Rożek

-Ing. Alfred Rożek TFH Berlin

■ for 'S374 Only